
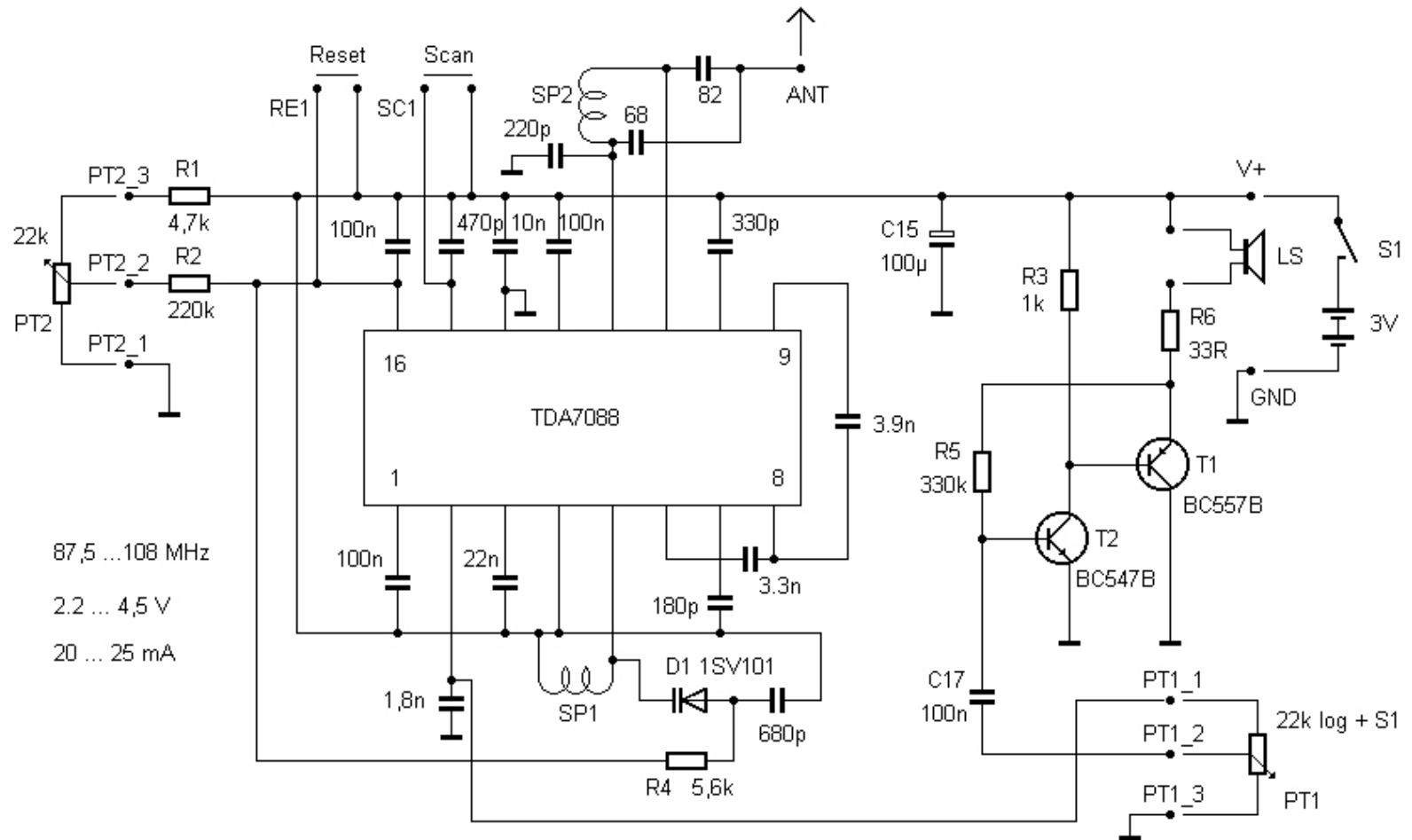


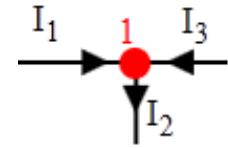2.6.3 Die Kirchhoffschen Sätze in der Netzwerkberechnung




Knoten: Punkt im Netzwerk, in dem eine Stromverzweigung auftritt


(für Simulationen gilt häufig eine andere Definition, hier wird der Knoten als Verbindung zweier Bauelemente dargestellt!, siehe Pspice, GST)




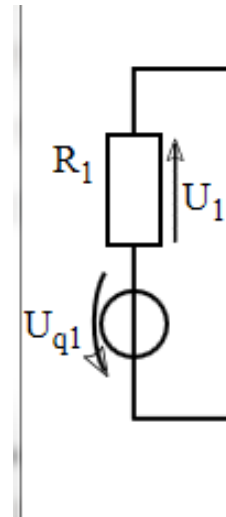Zweig: Verbindung zweier Knoten durch Zweipolelemente




Masche: über Zweige geschlossener Umlauf

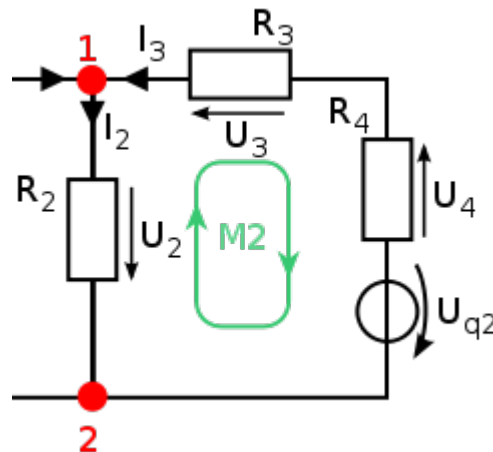

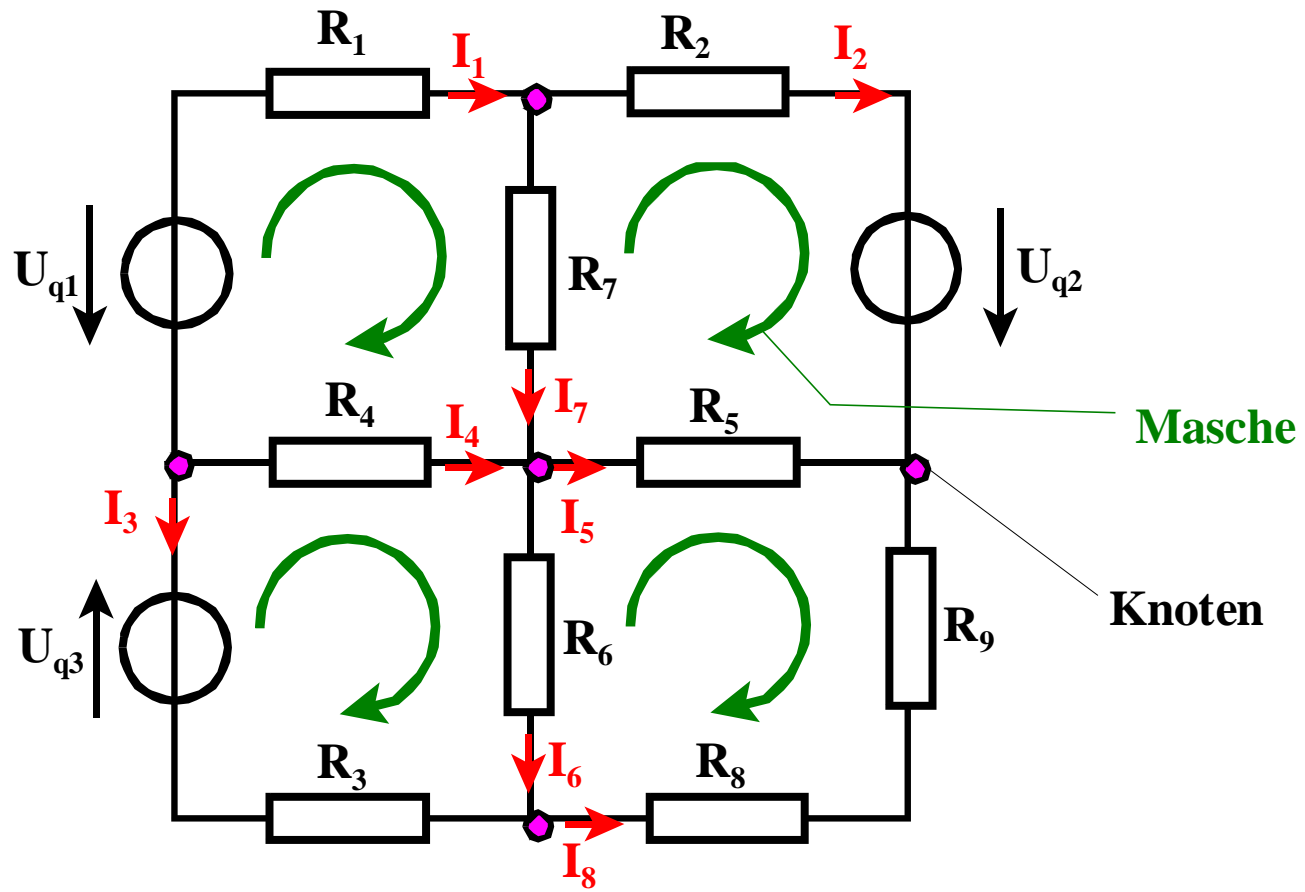

Rechenhilfsmittel Knotensatz:

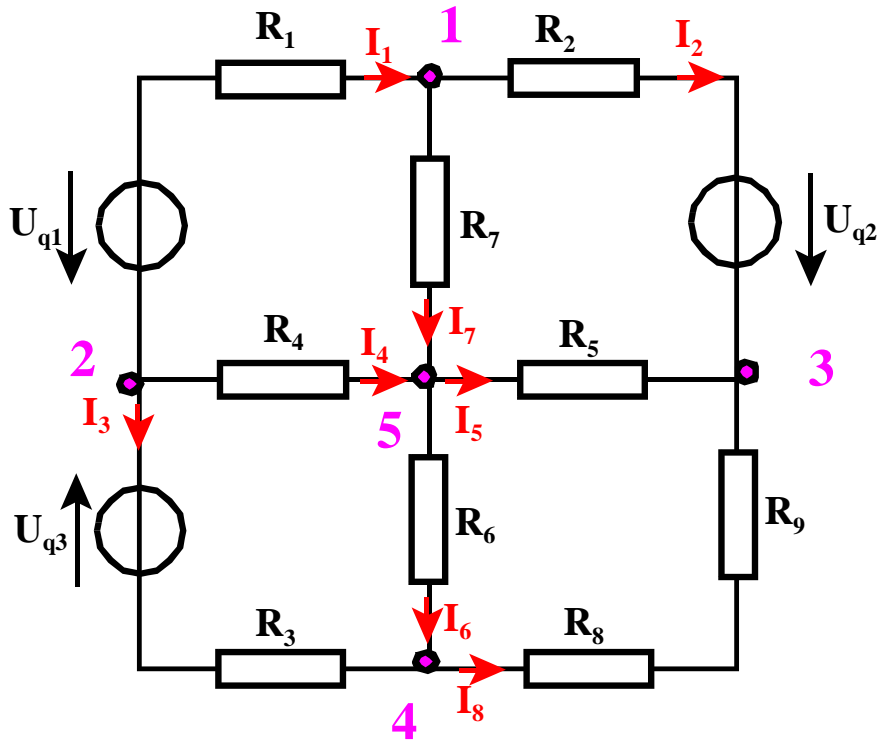

$$\text{K1: } I_1 - I_2 - I_7 = 0$$

$$\text{K2: } -I_1 - I_3 - I_4 = 0$$

$$\text{K3: } I_2 + I_5 + I_8 = 0$$



$$\text{K4: } I_3 + I_6 - I_8 = 0$$

Anzahl der linear unabhängigen
Knotengleichungen:

$$\alpha = k-1$$

$$\text{K5: } I_4 + I_7 - I_5 - I_6 = 0$$

Rechenhilfsmittel Maschensatz:

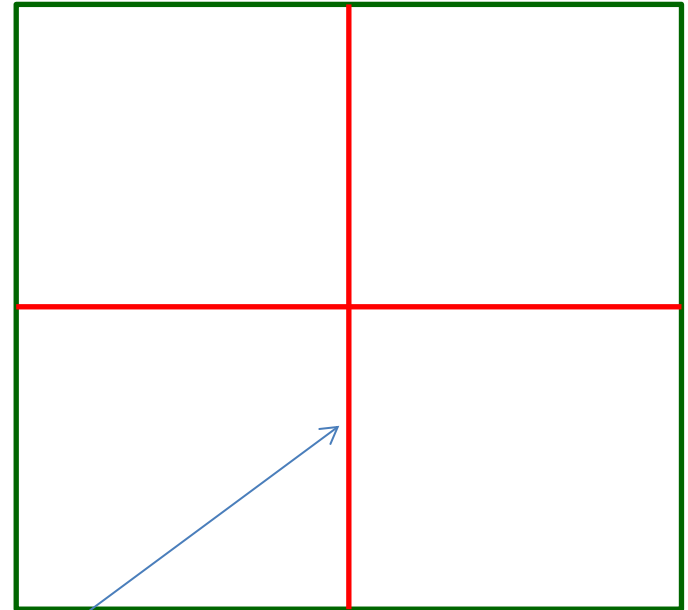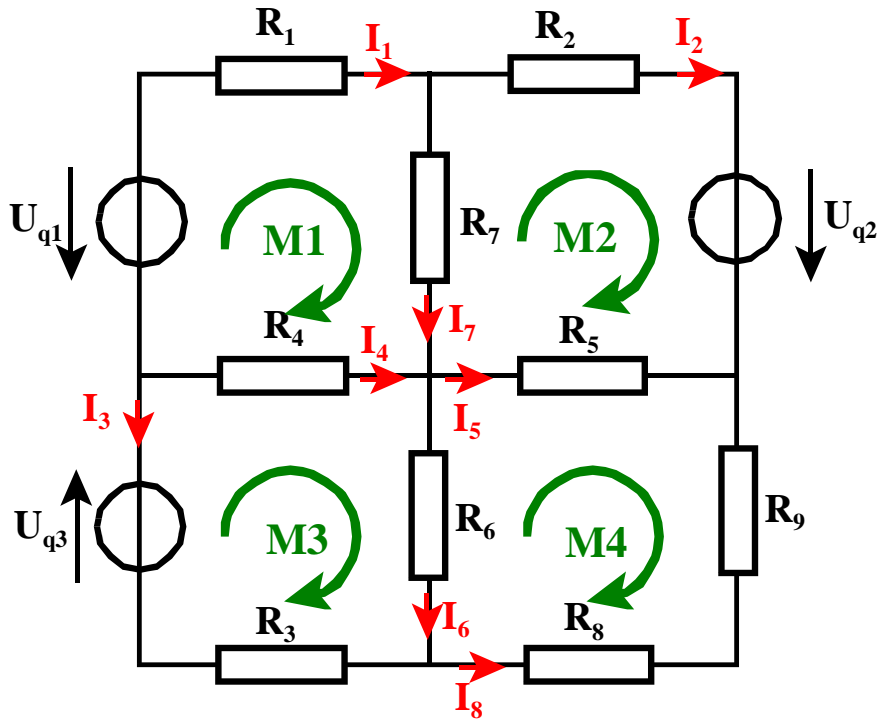

vollständiger Baum (berührt alle Knoten, ohne eine Masche zu bilden)


$$\text{M1: } -U_{q1} + R_1 I_1 + R_7 I_7 - R_4 I_4 = 0$$

$$\text{M2: } U_{q2} - R_5 I_5 - R_7 I_7 + R_2 I_2 = 0$$


$$\text{M3: } U_{q3} + R_4 I_4 + R_6 I_6 - R_3 I_3 = 0$$

$$\text{M4: } R_5 I_5 - (R_8 + R_9) I_8 - R_6 I_6 = 0$$

Alternative Struktur:

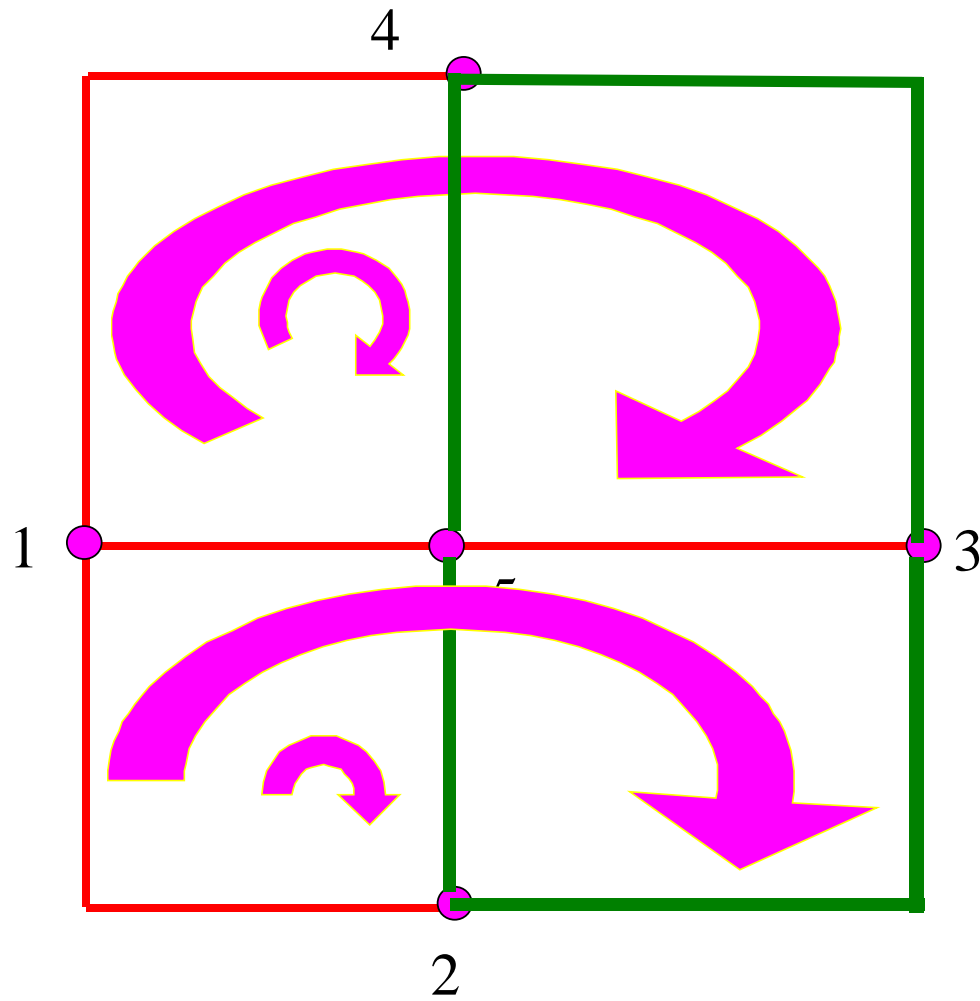

Beispiel Kirchhoff'sche Sätze

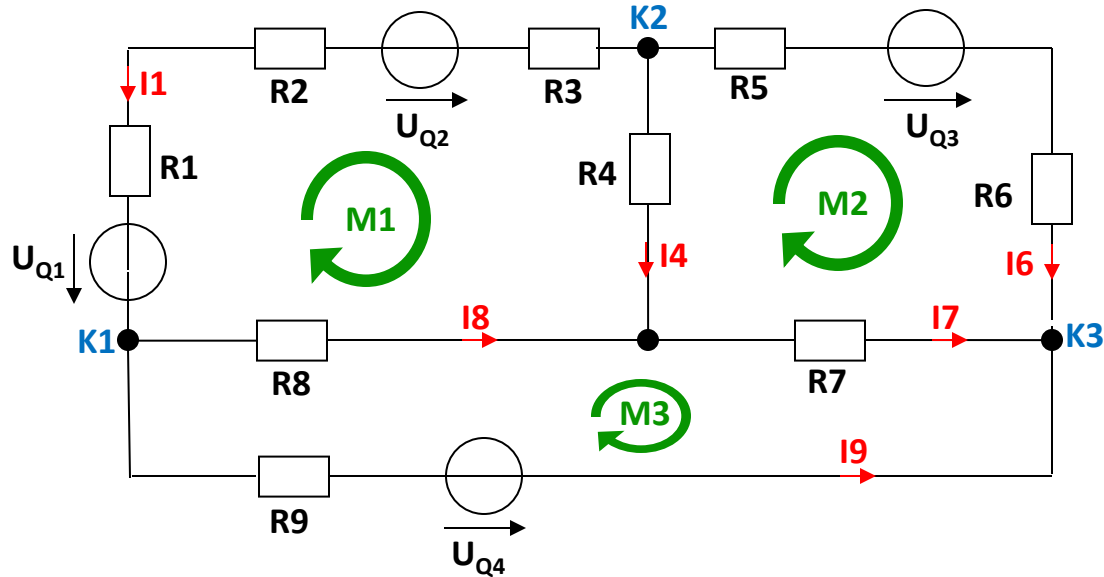

$$R1 = 100 \, \Omega$$

$$R4 = 200 \, \Omega$$

$$R7 = 300 \, \Omega$$

$$U_{Q1} = 20 \, \text{V}$$

$$R2 = 250 \, \Omega$$

$$R5 = 400 \, \Omega$$

$$R8 = 500 \, \Omega$$

$$U_{Q2} = 10 \, \text{V}$$


$$R3 = 150 \, \Omega$$

$$R6 = 350 \, \Omega$$

$$R9 = 700 \, \Omega$$

$$U_{Q3} = 30 \, \text{V}$$

$$U_{Q4} = 15 \, \text{V}$$

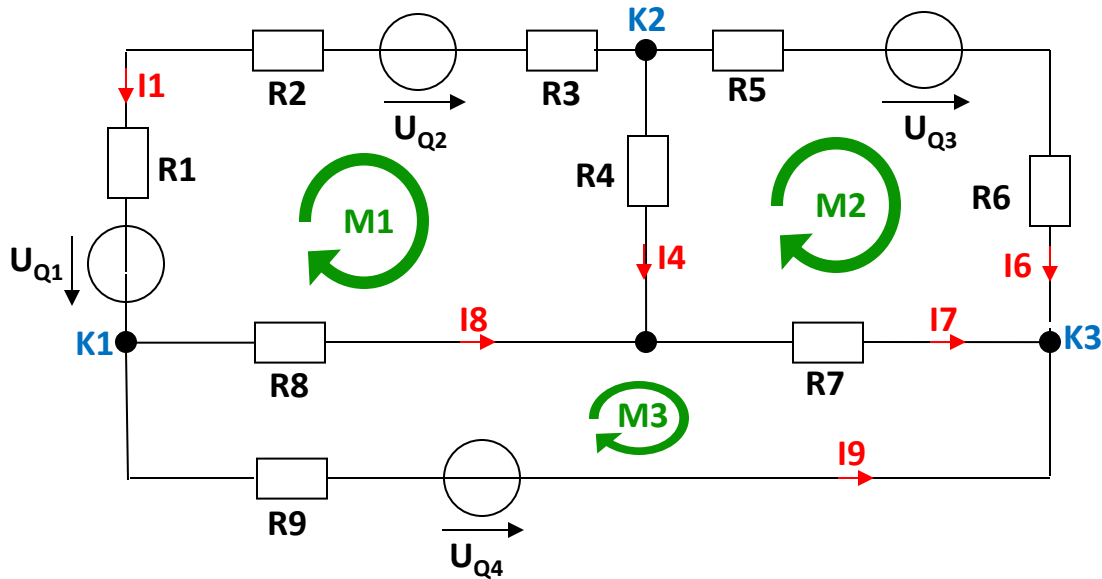


Aufstellen der Knotengleichungen
 4 Knoten im Netzwerk -> 3 unabhängige
 Knotengleichungen

$$K1: \quad I1 = I8 + I9$$

$$K2: \quad 0 = I1 + I4 + I6$$

$$K3: \quad I6 + I7 + I9 = 0$$

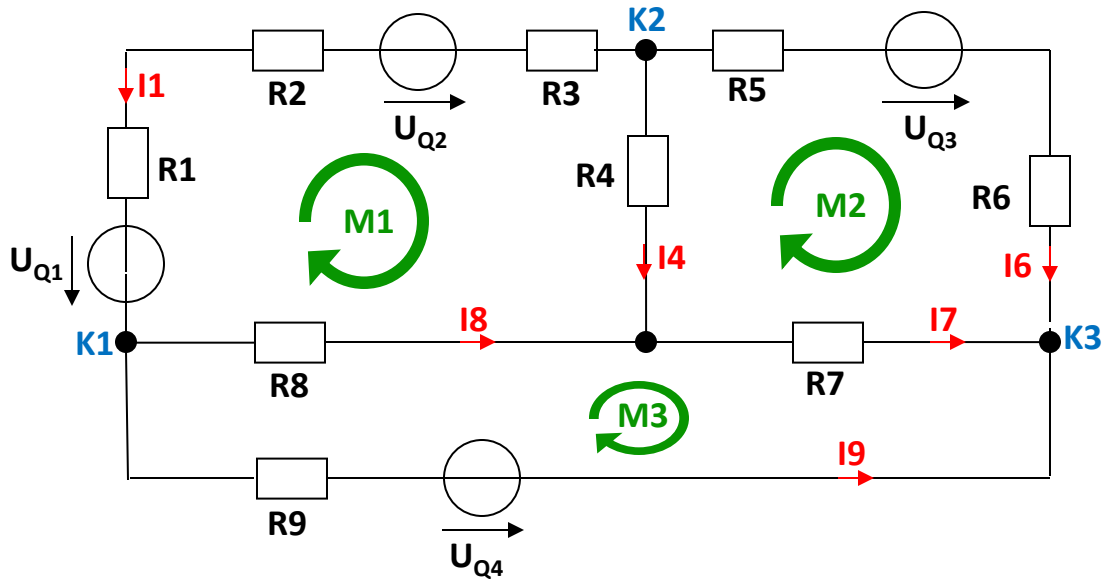

- $R1 = 100 \Omega$
- $R2 = 250 \Omega$
- $R3 = 150 \Omega$
- $R4 = 200 \Omega$
- $R5 = 400 \Omega$
- $R6 = 350 \Omega$
- $R7 = 300 \Omega$
- $R8 = 500 \Omega$
- $R9 = 700 \Omega$
- $U_{Q1} = 20 \text{ V}$
- $U_{Q2} = 10 \text{ V}$
- $U_{Q3} = 30 \text{ V}$
- $U_{Q4} = 15 \text{ V}$

Aufstellen der Maschengleichungen

$$M1: \quad -U_{Q1} + U_{Q2} - I_1 \cdot (R1 + R2 + R3) + I_4 \cdot R4 - I_8 \cdot R8 = 0$$

$$M2: \quad U_{Q3} + I_6 \cdot (R5 + R6) - I_7 \cdot R7 - I_4 \cdot R4 = 0$$

$$M3: \quad -U_{Q4} - I_9 \cdot R9 + I_8 \cdot R8 + I_7 \cdot R7 = 0$$

$$M1: \quad -500 \cdot I_1 \quad + 200 \cdot I_4 \quad - 500 \cdot I_8 \quad = \quad 10$$

$$M2: \quad 750 \cdot I_6 \quad - 300 \cdot I_7 \quad - 200 \cdot I_4 \quad = \quad -30$$

$$M3: \quad -700 \cdot I_9 \quad + 500 \cdot I_8 \quad + 300 \cdot I_7 \quad = \quad 15$$

Maschengleichungen:

$$\begin{aligned} \text{M1:} \quad & -500 \cdot I_1 + 200 \cdot I_4 - 500 \cdot I_8 = 10 \\ \text{M2:} \quad & 750 \cdot I_6 - 300 \cdot I_7 - 200 \cdot I_4 = -30 \\ \text{M3:} \quad & -700 \cdot I_9 + 500 \cdot I_8 + 300 \cdot I_7 = 15 \end{aligned}$$

Knotengleichungen:

$$\begin{aligned} \text{K1:} \quad & I_1 = I_8 + I_9 \\ \text{K2:} \quad & 0 = I_1 + I_4 + I_6 \\ \text{K3:} \quad & I_6 + I_7 + I_9 = 0 \end{aligned}$$

Matritzenschreibweise:

$$\begin{pmatrix} I_1 & I_4 & I_6 & I_7 & I_8 & I_9 \\ -500 & 200 & 0 & 0 & -500 & 0 \\ 0 & -200 & 750 & -300 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 300 & 500 & -700 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} I_1 \\ I_4 \\ I_6 \\ I_7 \\ I_8 \\ I_9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -30 \\ 15 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Maschengleichungen:

$$\begin{aligned} \text{M1:} \quad & -500 \cdot I_1 + 200 \cdot I_4 - 500 \cdot I_8 = 10 \\ \text{M2:} \quad & 750 \cdot I_6 - 300 \cdot I_7 - 200 \cdot I_4 = -30 \\ \text{M3:} \quad & -700 \cdot I_9 + 500 \cdot I_8 + 300 \cdot I_7 = 15 \end{aligned}$$

Knotengleichungen:

$$\begin{aligned} \text{K1:} \quad & I_1 = I_8 + I_9 \\ \text{K2:} \quad & 0 = I_1 + I_4 + I_6 \\ \text{K3:} \quad & I_6 + I_7 + I_9 = 0 \end{aligned}$$

Lösung mit Gauß'schem Algorithmus:

Aufstellen der Determinante:

	I1	I4	I6	I7	I8	I9	Uq
M1	-500	200	0	0	-500	0	10
K2	1	1	1	0	0	0	0
K1	-1	0	0	0	1	1	0
M2	0	-200	750	-300	0	0	-30
K3	0	0	1	1	0	1	0
M3	0	0	0	300	500	-700	15

I1	I4	I6	I7	I8	I9	Uq
-500	200	0	0	-500	0	10
0	700	500	0	-500	0	10
0	200	0	0	-1000	-500	10
0	-200	750	-300	0	0	-30
0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	300	500	-700	15

	I1	I4	I6	I7	I8	I9	Uq
	-500	200	0	0	-500	0	10
*500	1	1	1	0	0	0	0
*-500	-1	0	0	0	1	1	0
	0	-200	750	-300	0	0	-30
	0	0	1	1	0	1	0
	0	0	0	300	500	-700	15

*-3,5
*3,5

I1	I4	I6	I7	I8	I9	Uq
-500	200	0	0	-500	0	10
0	700	500	0	-500	0	10
0	0	500	0	3000	1750	-25
0	0	3125	-1050	-500	0	-95
0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	300	500	-700	15

/-6,25
*-500

I1	I4	I6	I7	I8	I9	Uq
-500	200	0	0	-500	0	10
0	700	500	0	-500	0	10
0	0	500	0	3000	1750	-25
0	0	3125	-1050	-500	0	-95
0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	300	500	-700	15

/-6,25
*-500

I1	I4	I6	I7	I8	I9	Uq
-500	200	0	0	-500	0	10
0	700	500	0	-500	0	10
0	0	500	0	3000	1750	-25
0	0	0	168	3080	1750	-9,8
0	0	0	-500	3000	1250	-25
0	0	0	300	500	-700	15

*0,336
*-0,56


I1	I4	I6	I7	I8	I9	Uq
-500	200	0	0	-500	0	10
0	700	500	0	-500	0	10
0	0	500	0	3000	1750	-25
0	0	0	168	3080	1750	-9,8
0	0	0	0	4088	2170	-18,2
0	0	0	0	2800	2142	-18,2

*-1,46

I1	I4	I6	I7	I8	I9	Uq
-500	200	0	0	-500	0	10
0	700	500	0	-500	0	10
0	0	500	0	3000	1750	-25
0	0	0	168	3080	1750	-9,8
0	0	0	0	4088	2170	-18,2
0	0	0	0	0	-957,32	8,372

Lösungen (alle Angaben in mA)

I9	-8,745
I8	0,190
I7	29,278
I6	-20,532
I4	29,087
I1	-8,555

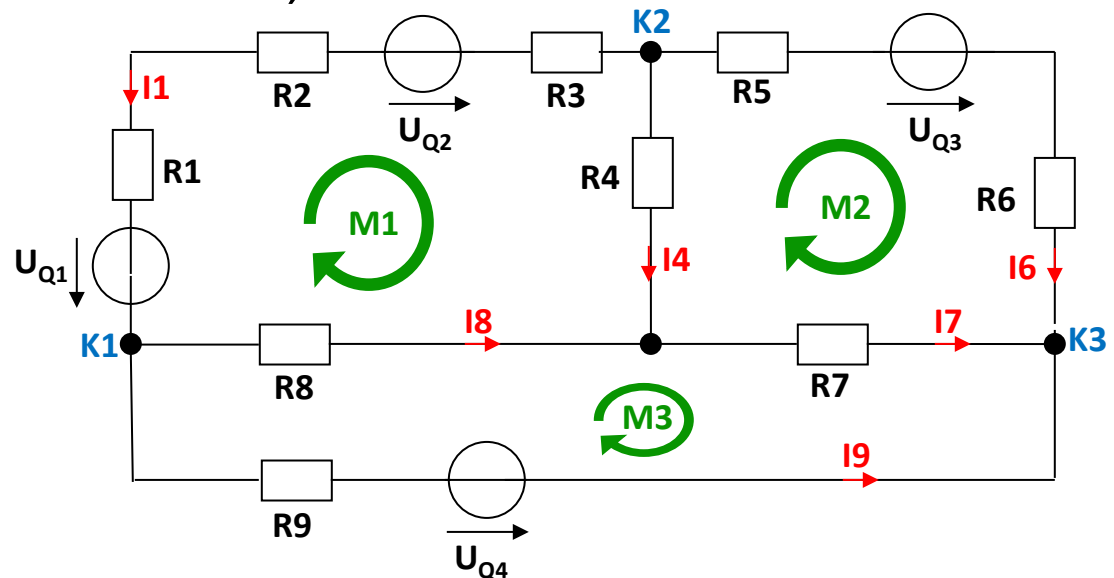



2.6.4 Die Methode der Knotenspannungen

(bisher 6 Unbekannte → Ziel: 2 Unbekannte)

Über R_4 und R_6 fällt die Knotenspannung U_{10} bzw. U_{20} ab, somit ergeben sich die Ströme mittels ohmschen Gesetz zu:



$$I_4 = \frac{U_{10}}{R_4} \quad I_6 = \frac{U_{20}}{R_6}$$

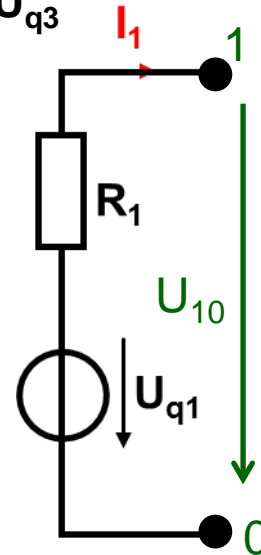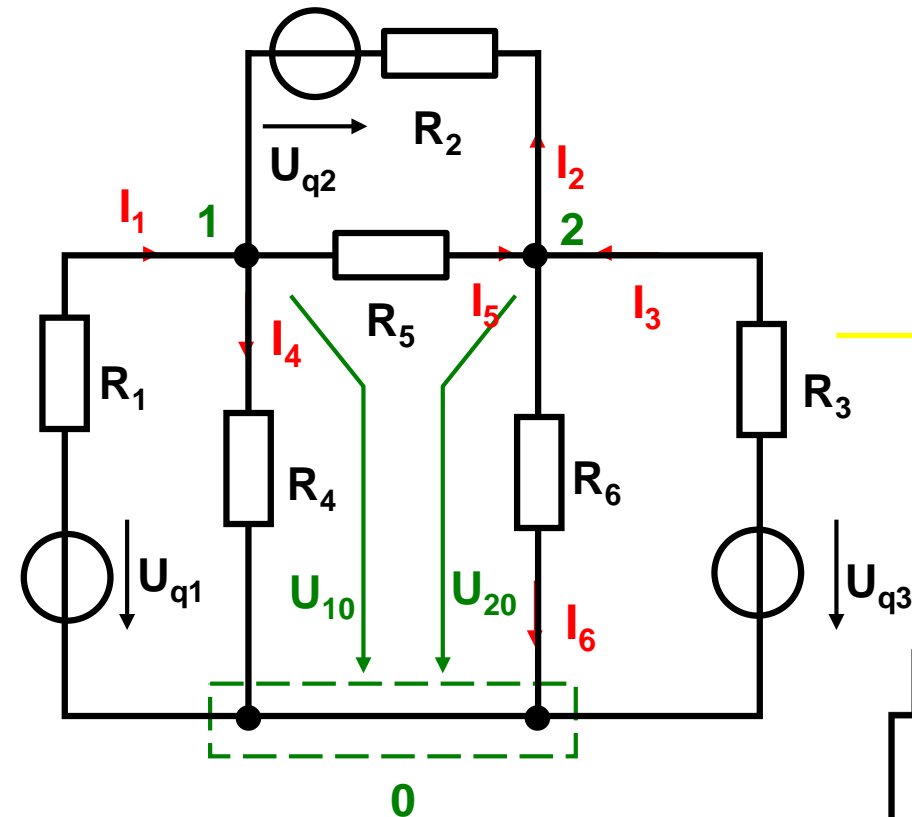Bei allen anderen Strömen müssen die Quellen bzw. mehrere Knotenspannungen berücksichtigt werden, hier kommt der Maschensatz zur Anwendung:



$$U_{10} - U_{q1} + I_1 R_1 = 0$$

$$I_1 = \frac{U_{q1} - U_{10}}{R_1}$$

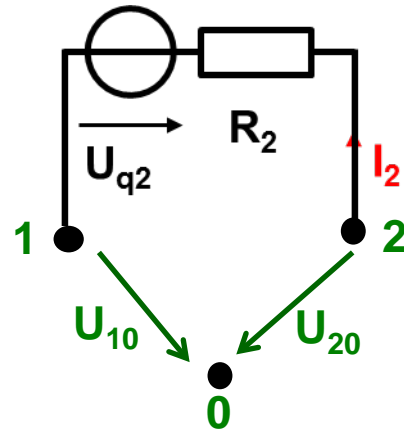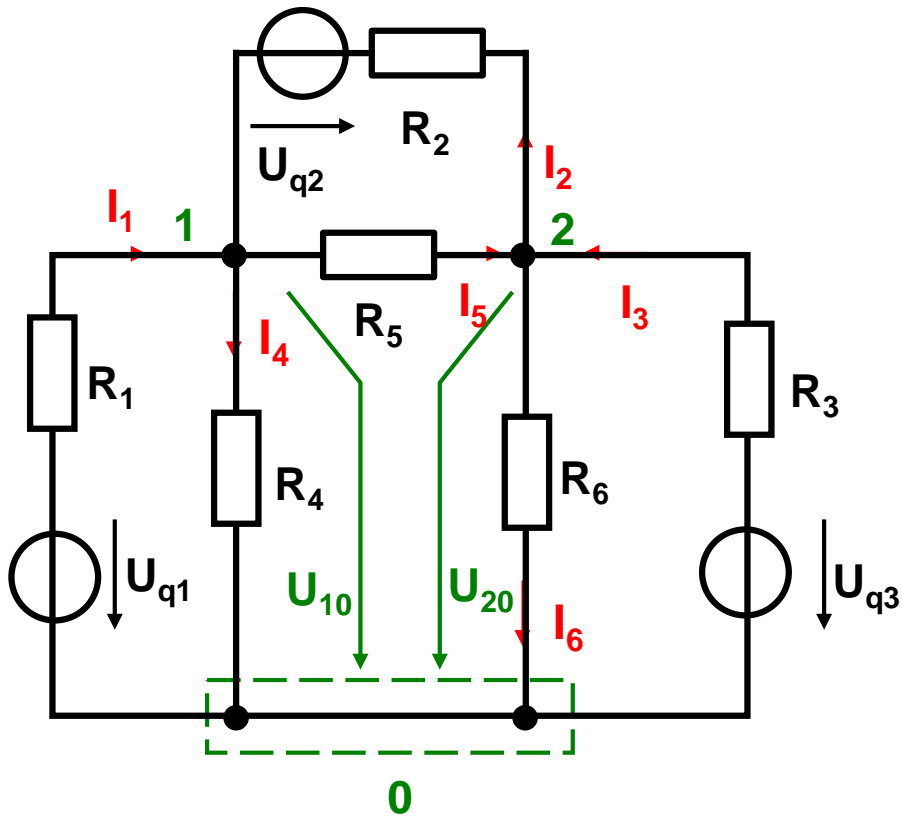

$$-U_{10} + U_{q2} - I_2 R_2 + U_{20} = 0$$

$$I_2 = \frac{U_{20} - U_{10} + U_{q2}}{R_2}$$

$$-U_{20} + U_{q3} - I_3 R_3 = 0$$

$$I_3 = \frac{U_{q3} - U_{20}}{R_3}$$

$$-U_{10} + I_5 R_5 + U_{20} = 0$$

$$I_5 = \frac{U_{10} - U_{20}}{R_5}$$


Knoten 1 : $I_1 + I_2 - I_4 - I_5 = 0$

$$\frac{U_{q1} - U_{10}}{R_1} + \frac{U_{q2} + U_{20} - U_{10}}{R_2} - \frac{U_{10}}{R_4} - \frac{U_{10} - U_{20}}{R_5} = 0$$

$$\frac{U_{q1}}{R_1} + \frac{U_{q2}}{R_2} = U_{10} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) - U_{20} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right)$$

Knoten 2: $-I_2 + I_3 + I_5 - I_6 = 0$

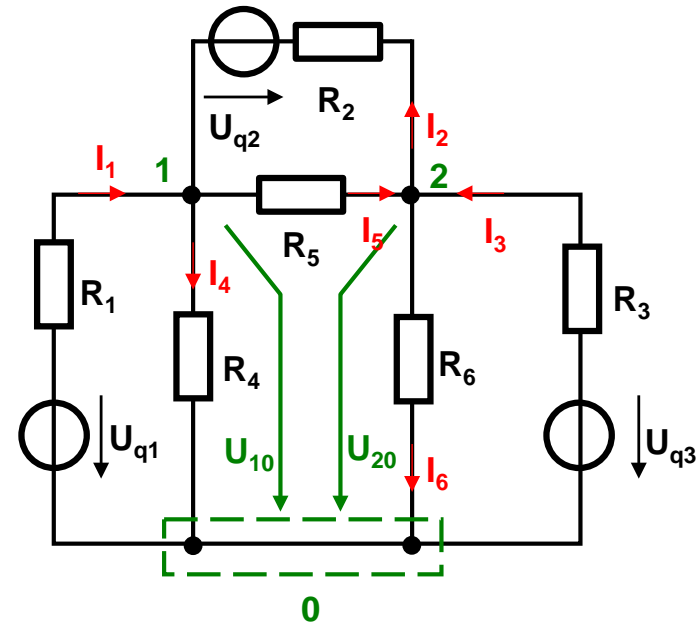
$$-\frac{U_{q2}}{R_2} + \frac{U_{q3}}{R_3} = U_{20} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) - U_{10} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right)$$



$$I_1 = \frac{U_{q1} - U_{10}}{R_1} \quad I_2 = \frac{U_{20} - U_{10} + U_{q2}}{R_2}$$

$$I_3 = \frac{U_{q3} - U_{20}}{R_3} \quad I_4 = \frac{U_{10}}{R_4}$$
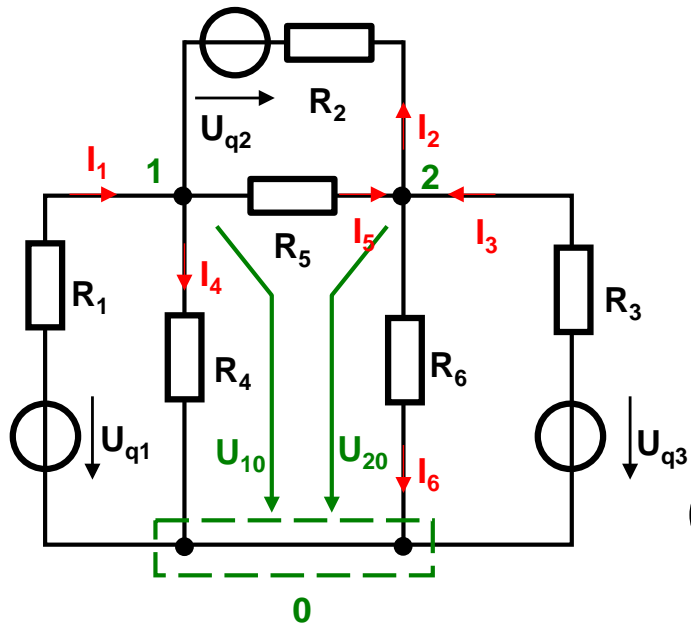
$$I_5 = \frac{U_{10} - U_{20}}{R_5} \quad I_6 = \frac{U_{20}}{R_6}$$



$$\frac{U_{q1}}{R_1} + \frac{U_{q2}}{R_2} = U_{10} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) - U_{20} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right)$$


$$-\frac{U_{q2}}{R_2} + \frac{U_{q3}}{R_3} = U_{20} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) - U_{10} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right)$$

$$0,2 = 0,0208 * U_{10} - 0,0125 * U_{20}$$

$$0,067 = 0,0212 * U_{20} - 0,0125 * U_{10}$$

$$\begin{pmatrix} 0,0208 & -0,0125 \\ -0,0125 & 0,0212 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,067 \end{pmatrix}$$

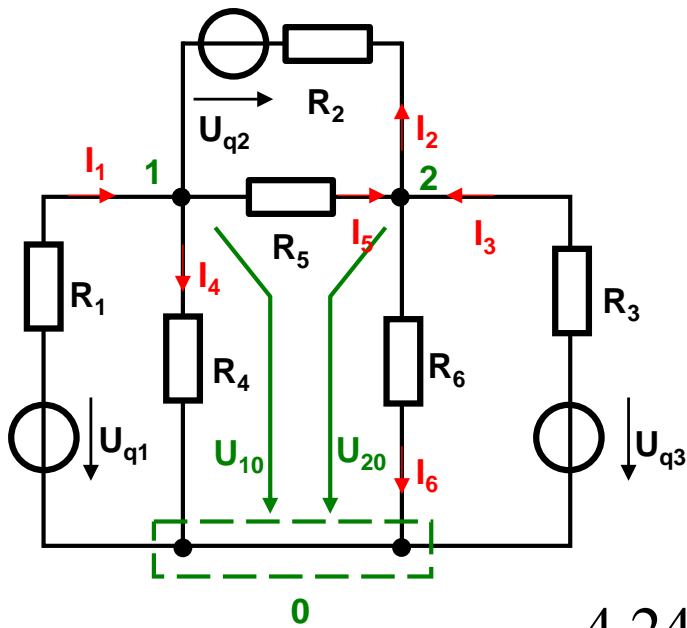- R1 = 200 Ω
- R2 = 100 Ω
- R3 = 150 Ω
- R4 = 300 Ω
- R5 = 400 Ω
- R6 = 500 Ω
- U_{Q1} = 20 V
- U_{Q2} = 10 V
- U_{Q3} = 25 V



$$\begin{pmatrix} 0,0208 & -0,0125 \\ -0,0125 & 0,0212 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,067 \end{pmatrix}$$


$$U_{10} = \frac{\begin{vmatrix} 0,2 & -0,0125 \\ 0,067 & 0,0212 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 0,0208 & -0,0125 \\ -0,0125 & 0,0212 \end{vmatrix}}$$

$$U_{10} = \frac{4,24 * 10^{-3} - -0,8375 * 10^{-3}}{0,441 * 10^{-3} - 0,156 * 10^{-3}} = \frac{5,0775 * 10^{-3}}{0,285 * 10^{-3}} = 17,82V$$

- R1 = 200 Ω
- R2 = 100 Ω
- R3 = 150 Ω
- R4 = 300 Ω
- R5 = 400 Ω
- R6 = 500 Ω
- U_{Q1} = 20 V
- U_{Q2} = 10 V
- U_{Q3} = 25 V

$$U_{20} = \frac{\begin{vmatrix} 0,0208 & 0,2 \\ -0,0125 & 0,067 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 0,0208 & -0,0125 \\ -0,0125 & 0,0212 \end{vmatrix}}$$
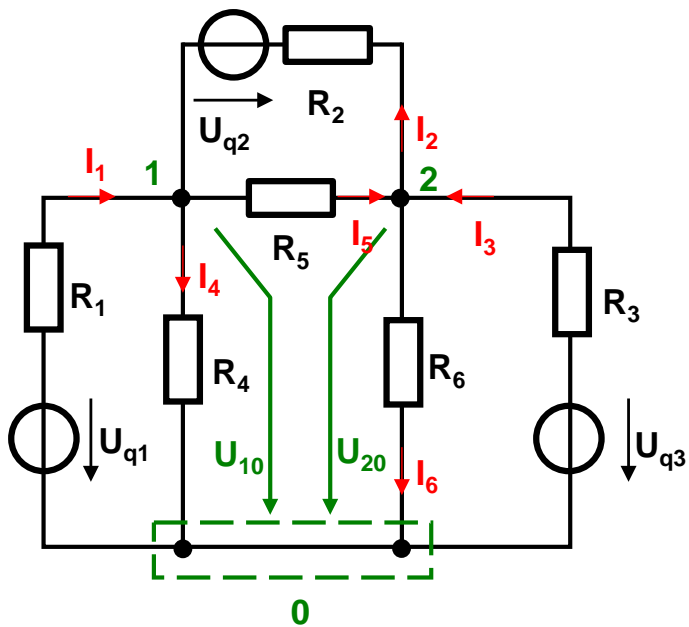
$$U_{20} = \frac{1,3936 * 10^{-3} - -2,5 * 10^{-3}}{0,441 * 10^{-3} - 0,156 * 10^{-3}} = \frac{3,8936 * 10^{-3}}{0,285 * 10^{-3}} = 13,66V$$



$$U_{10} = 17,82V$$

$$U_{20} = 13,66V$$

- R1 = 200 Ω
- R2 = 100 Ω
- R3 = 150 Ω
- R4 = 300 Ω
- R5 = 400 Ω
- R6 = 500 Ω
- U_{Q1} = 20 V
- U_{Q2} = 10 V
- U_{Q3} = 25 V

$$I_4 = \frac{U_{10}}{R_4} = 59,3 \text{ mA}$$

$$I_6 = \frac{U_{20}}{R_6} = 27,3 \text{ mA}$$




$$I_5 = \frac{U_{10} - U_{20}}{R_5} = 10,3 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{U_{20} - U_{10} + U_{q2}}{R_2} = 58,8 \text{ mA}$$


$$I_3 = \frac{U_{q3} - U_{20}}{R_3} = 75,6 \text{ mA}$$

$$I_1 = \frac{U_{q1} - U_{10}}{R_1} = 11,1 \text{ mA}$$

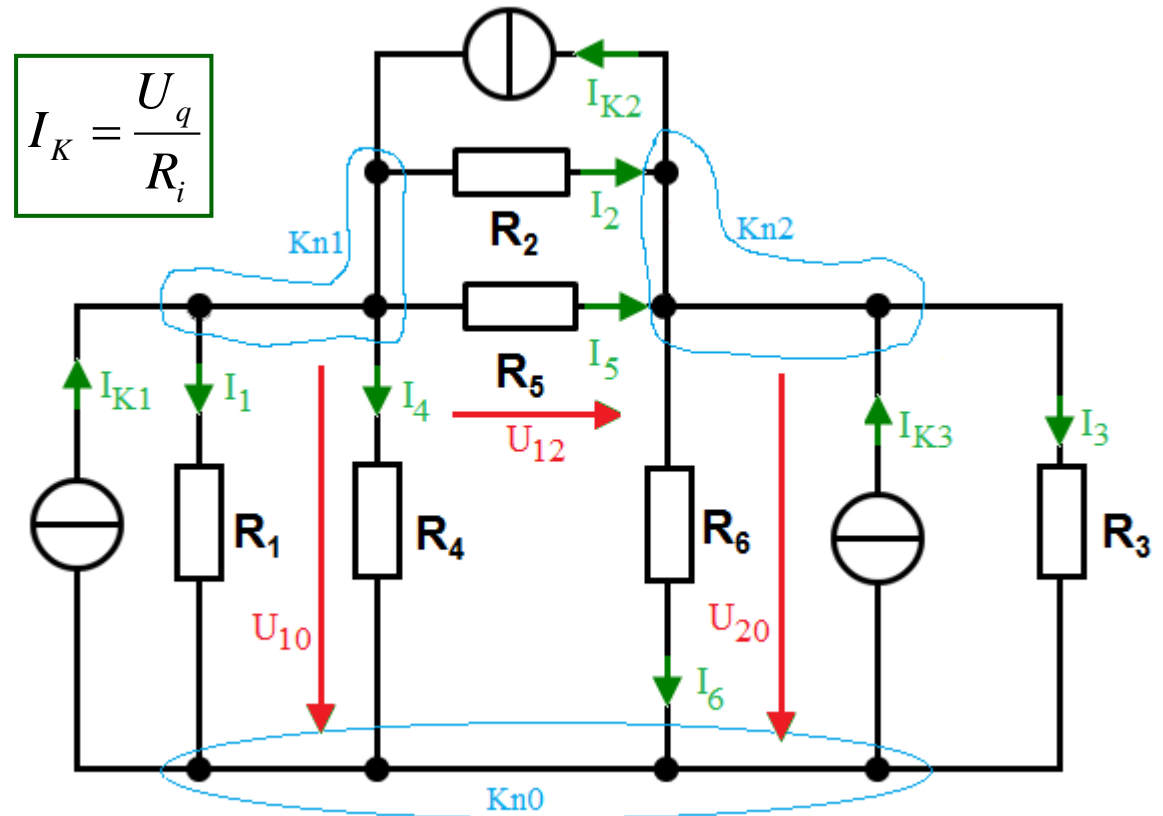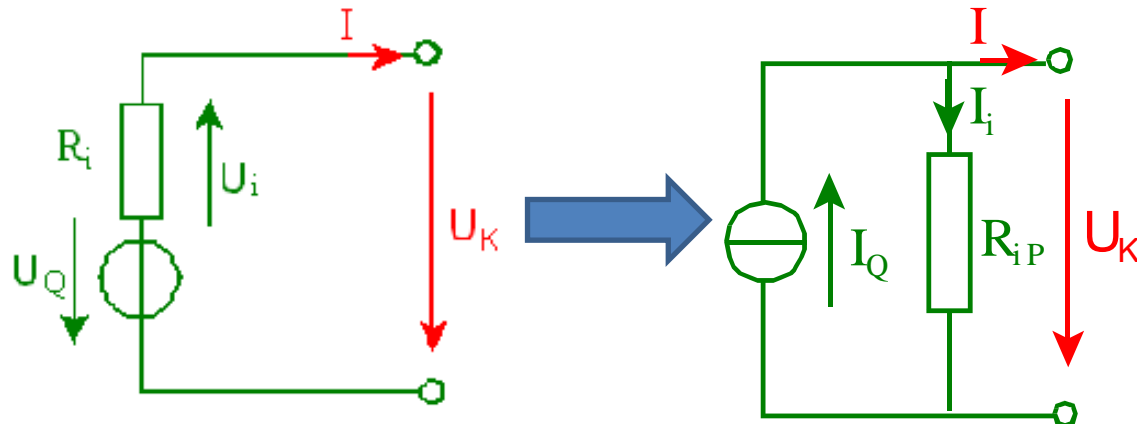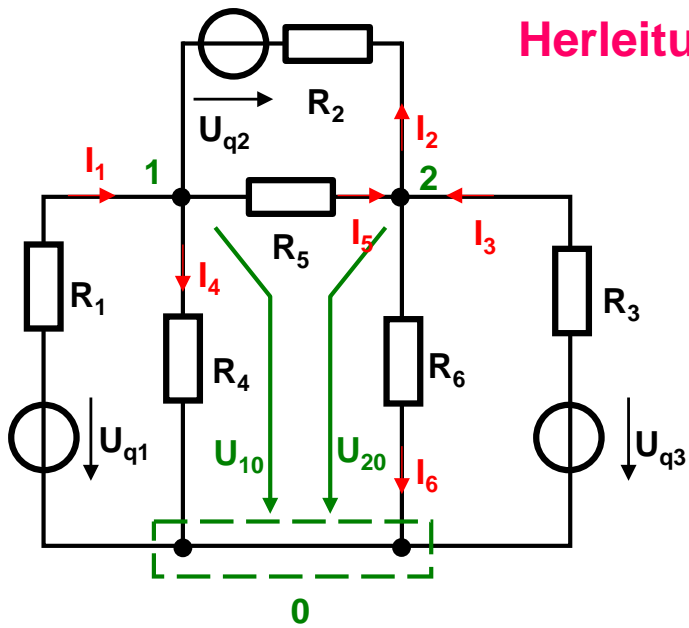
Herleitung einer allgemeinen Beziehung über Stromquellen:



$$I_K = \frac{U_q}{R_i}$$

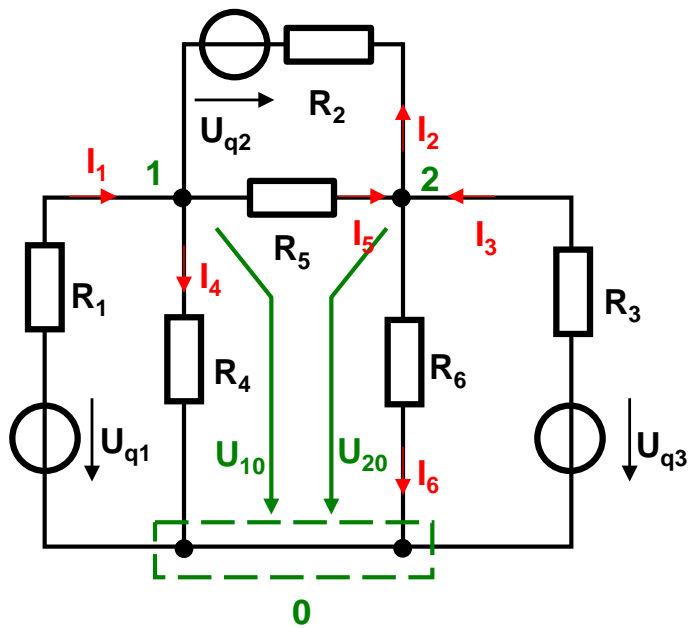

$$I_K = \frac{U_q}{R_i}$$

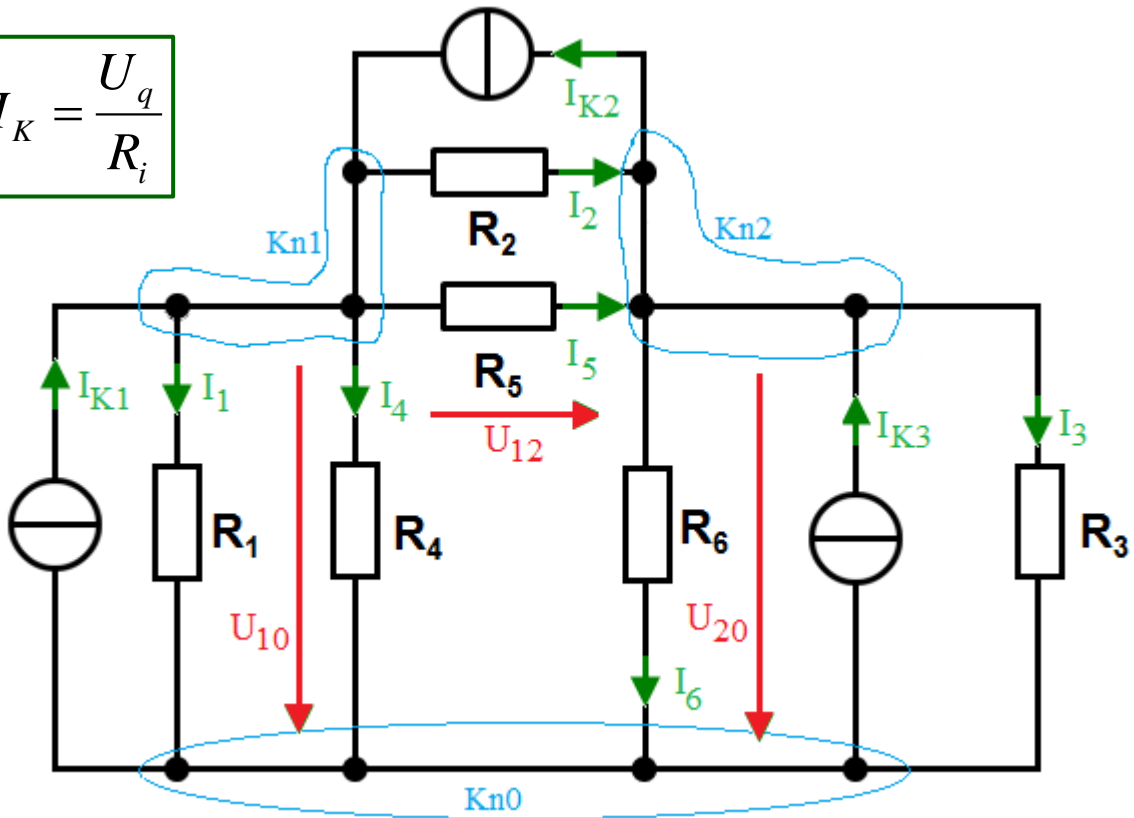


Für Knoten 1 gilt:

$$I_{K1} + I_{K2} = I_1 + I_2 + I_4 + I_5$$

$$\frac{U_{q1}}{R_1} + \frac{U_{q2}}{R_2} = \frac{U_{10}}{R_1} + \frac{U_{10}}{R_4} + \frac{U_{12}}{R_2} + \frac{U_{12}}{R_5}$$


$$U_{12} = U_{10} - U_{20}$$
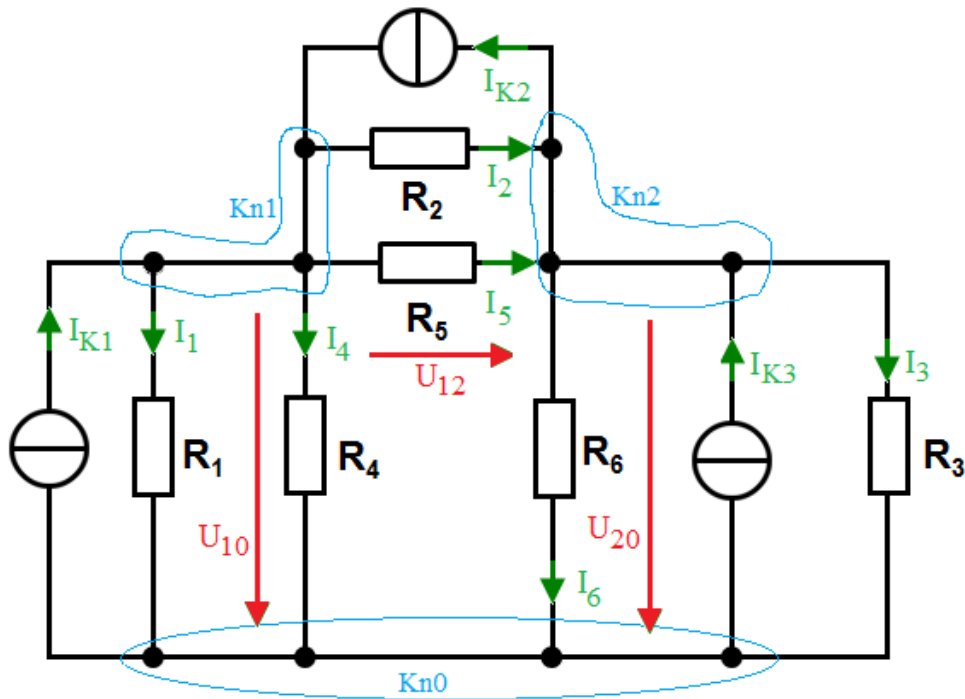
$$\frac{U_{q1}}{R_1} + \frac{U_{q2}}{R_2} = \frac{U_{10}}{R_1} + \frac{U_{10}}{R_4} + \frac{U_{10} - U_{20}}{R_2} + \frac{U_{10} - U_{20}}{R_5}$$



$$\frac{U_{q1}}{R_1} + \frac{U_{q2}}{R_2} = \frac{U_{10}}{R_1} + \frac{U_{10}}{R_4} + \frac{U_{10} - U_{20}}{R_2} + \frac{U_{10} - U_{20}}{R_5}$$
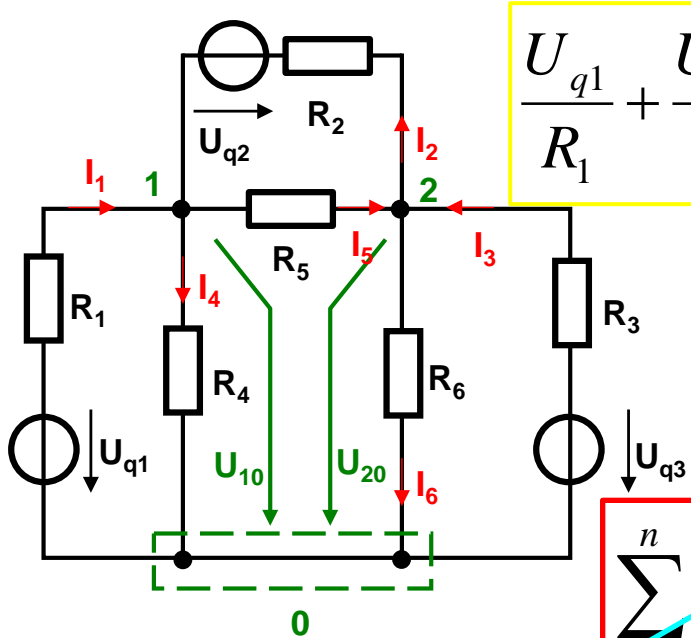
$$\frac{U_{q1}}{R_1} + \frac{U_{q2}}{R_2} = U_{10} \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right) - U_{20} \cdot \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right)$$



$$\frac{U_{q1}}{R_1} + \frac{U_{q2}}{R_2} = U_{10} \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right) - U_{20} \cdot \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right)$$

- Vereinfachtes Verfahren:
1. Bezugsknoten festlegen
 2. für jeden weiteren Knoten gilt:

$$\sum_{i=1}^n \frac{U_{QZweig}}{R_{Zweig}} = U_{j0} \cdot \sum_{k=1}^m \frac{1}{R_{Zweig}} - \sum_{l=1}^o U_{benachbart} \cdot \frac{1}{R_{koppel}}$$

vorzeichenbehaftete Kurzschlussströme aller den Knoten berührender Zweige
 U_q von Knoten weg: +
 U_q auf Knoten zu: -

Knotenspannung des betrachteten Knotens

Leitwerte aller den Knoten berührender Zweige




Knotenspannung der/des benachbarten Knoten(s)

Leitwert der/des Koppelzweige(s)

$$\frac{U_{q1}}{R_1} + \frac{U_{q2}}{R_2} = U_{10} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) - U_{20} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right)$$



$$-\frac{U_{q2}}{R_2} + \frac{U_{q3}}{R_3} = U_{20} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) - U_{10} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right)$$

2.6.5 Die Zweipoltheorie

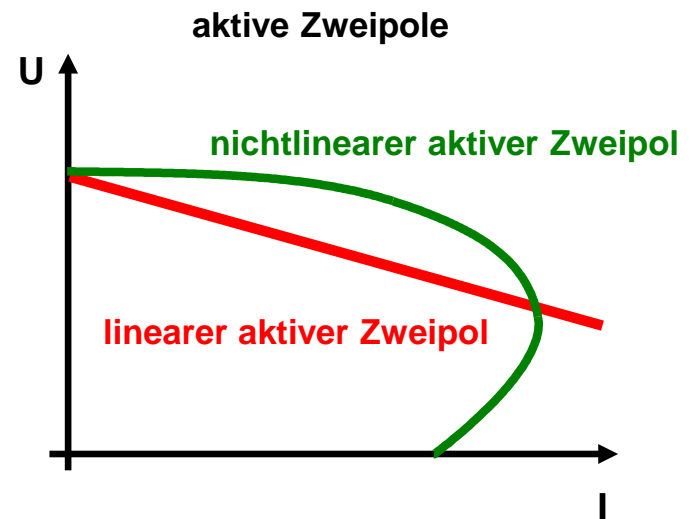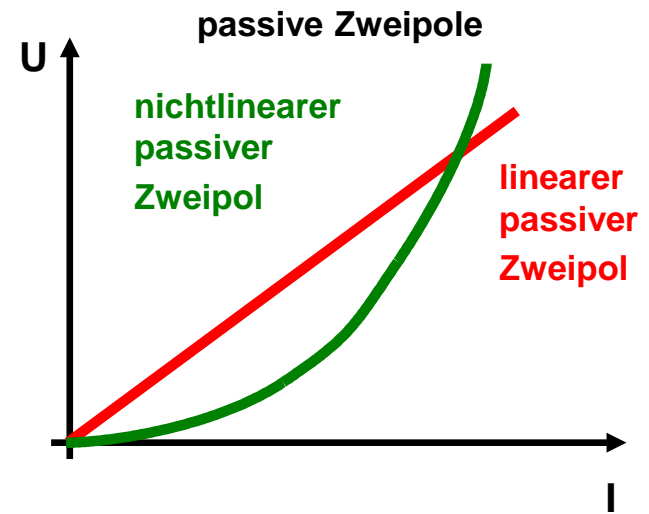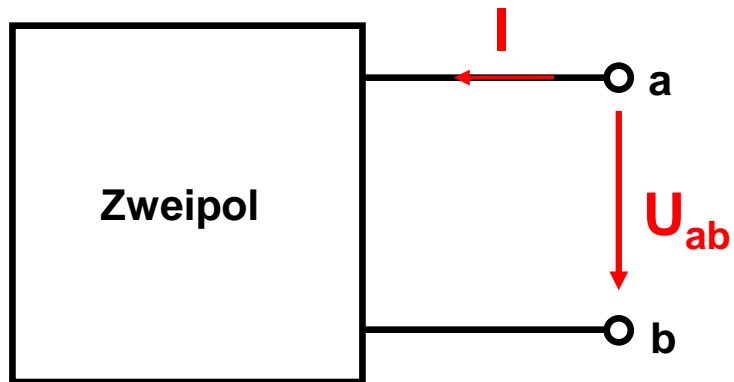

Berechnung linearer aktiver Zweipole



- Reihenschaltung:

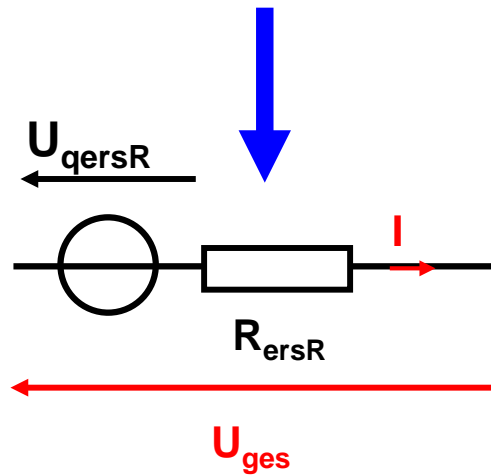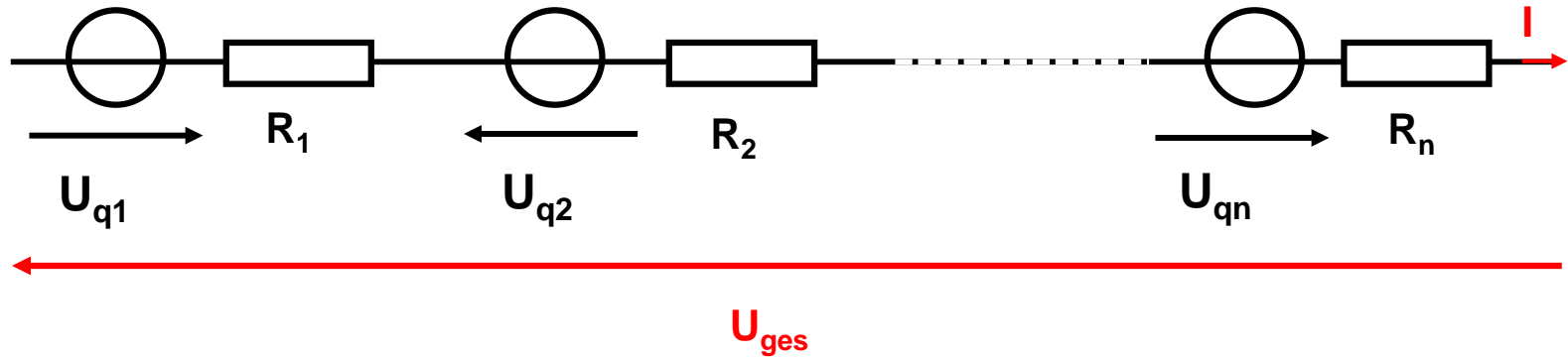

$$R_{ersR} = \sum_{i=1}^n R_i$$

$$U_{qersR} = U_{gesL} = -U_{q1} + U_{q2} + \dots - U_{qn} = \sum_{i=1}^n U_{qi \text{ vorz}}$$

- Parallelschaltung:

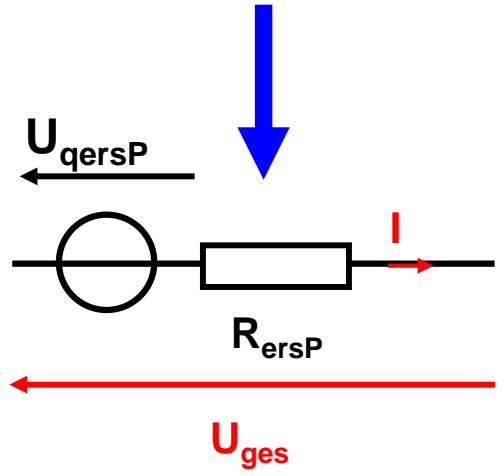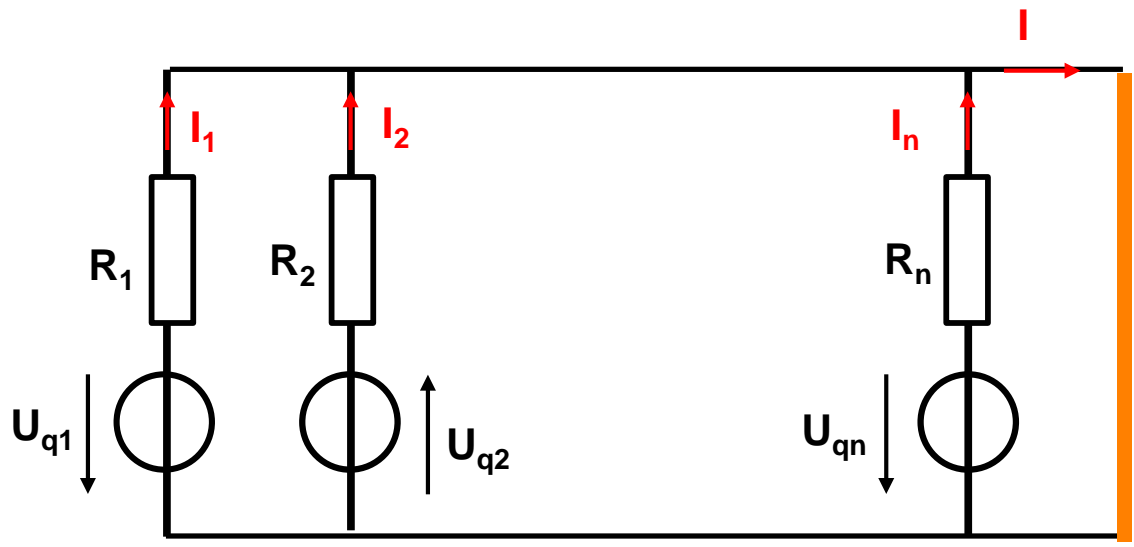

$$\frac{1}{R_{ersP}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$

$$\mp U_{qi} + R_i I_{Ki} = 0$$


$$I_{qers} = I_K = \sum_{i=1}^n I_{Kivorz} = \sum_{i=1}^n \frac{U_{qivorz}}{R_i}$$

$$I_{qers} = \frac{U_{q1}}{R_1} - \frac{U_{q2}}{R_2} + \dots + \frac{U_{qn}}{R_n}$$

$$U_{qersP} = I_{qers} R_{ersP} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{U_{qivorz}}{R_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}}$$


Berechnung nichtlinearer Zweipole

- Reihenschaltung:

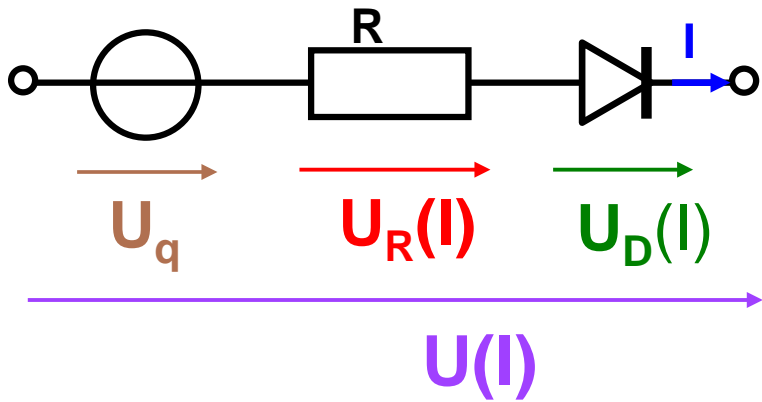


$$I = I_Q = I_R = I_D$$


$$U(I) = U_q(I) + U_R(I) + U_D(I)$$

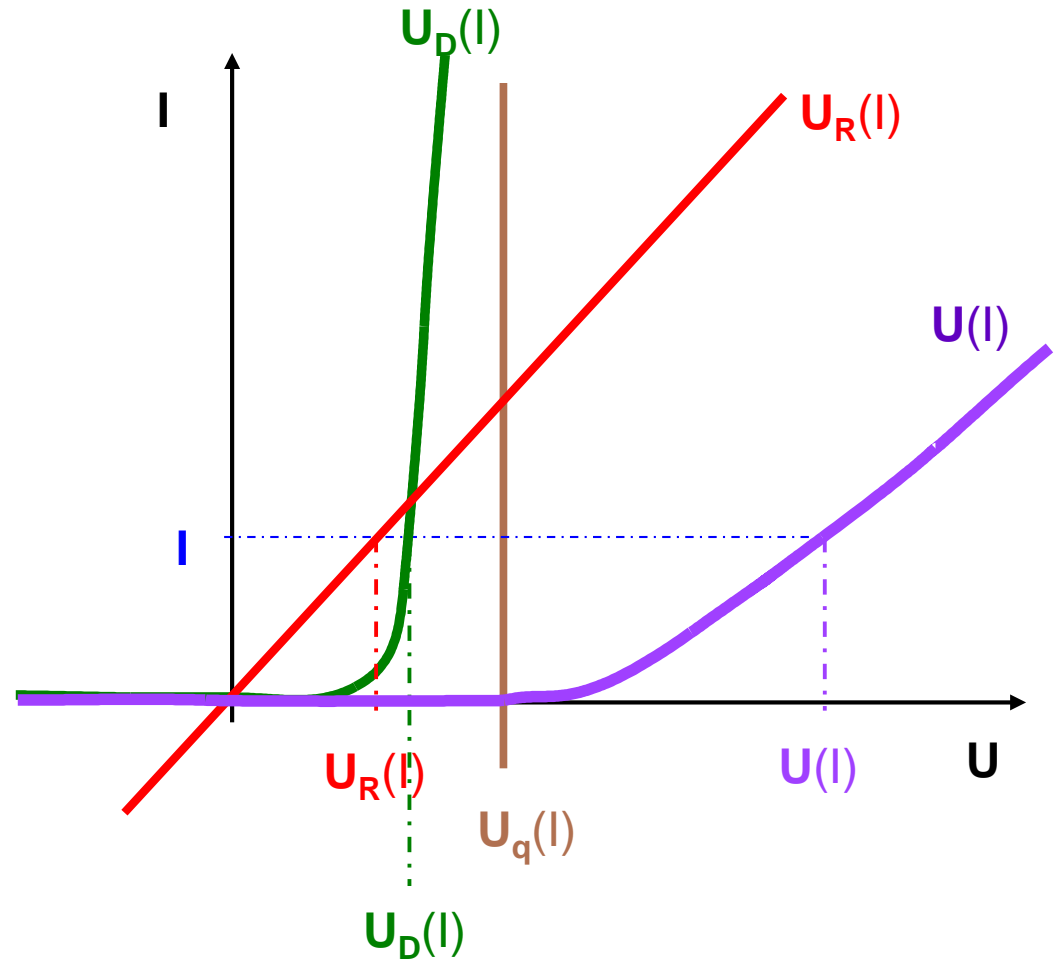

Netzwerkberechnung mittels Zweipoltheorie


Aufgabe:

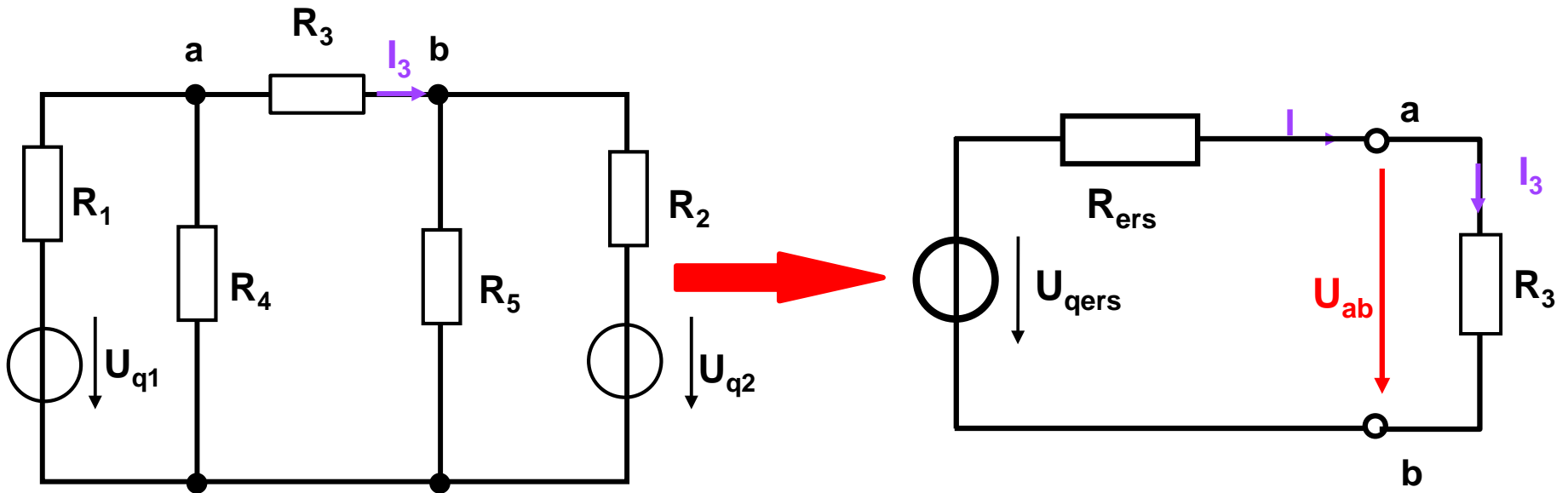

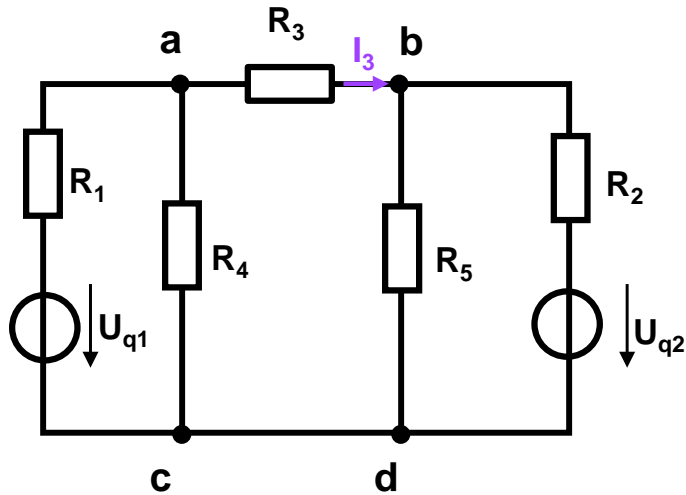

Berechnung von R_{ers}

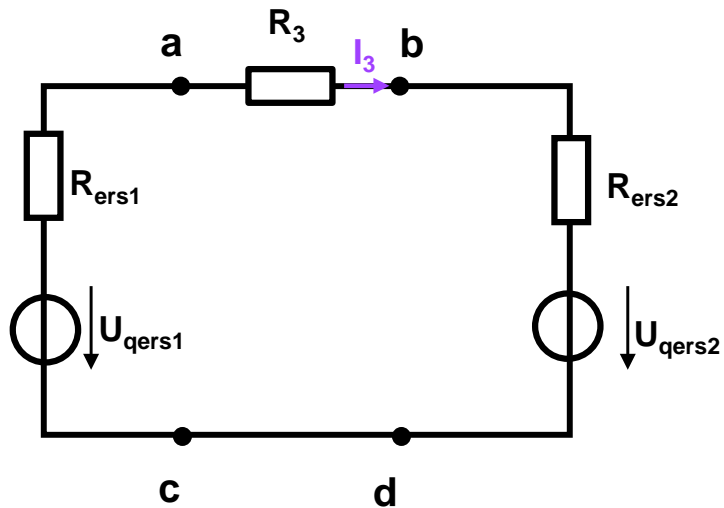Spannungsquellen kurzschließen,
Stromquellen herausnehmen und
zwischen a und c bzw. zwischen b
und d Widerstand bestimmen:




$$R_{ers1} = R_1 \parallel R_4 = \frac{R_1 \cdot R_4}{R_1 + R_4}$$

$$R_{ers2} = R_2 \parallel R_5 = \frac{R_2 \cdot R_5}{R_2 + R_5}$$


Berechnung von U_{qers}

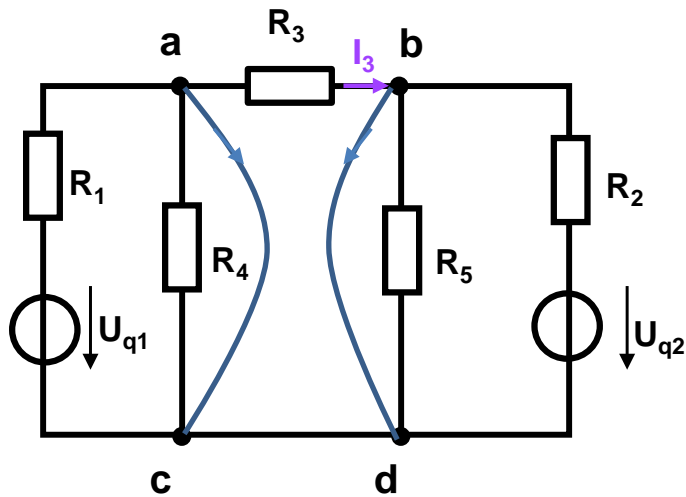Kurzschlussstrom zwischen a und c bzw. zwischen b und d bestimmen:



$$I_{k1} = \frac{U_{q1}}{R_1} \quad I_{k2} = \frac{U_{q2}}{R_2}$$



$$U_{qers} = I_k \cdot R_{ers}$$

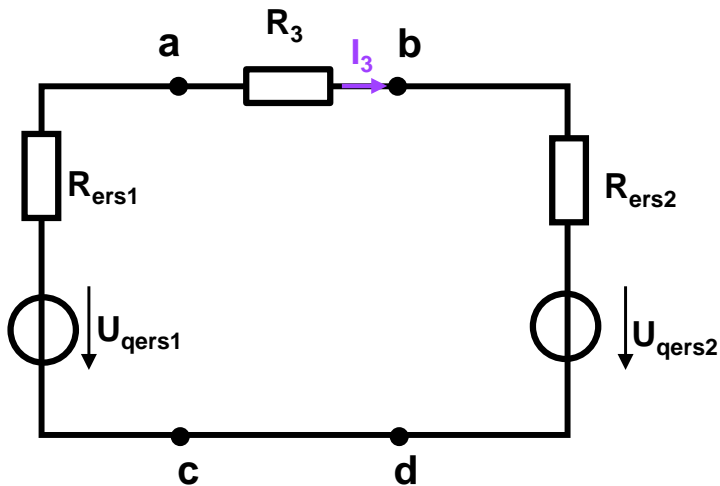

$$U_{qers1} = I_{k1} \cdot R_{ers1} = \frac{U_{q1} \cdot R_4}{R_1 + R_4}$$

$$U_{qers2} = I_{k2} \cdot R_{ers2} = \frac{U_{q2} \cdot R_5}{R_2 + R_5}$$
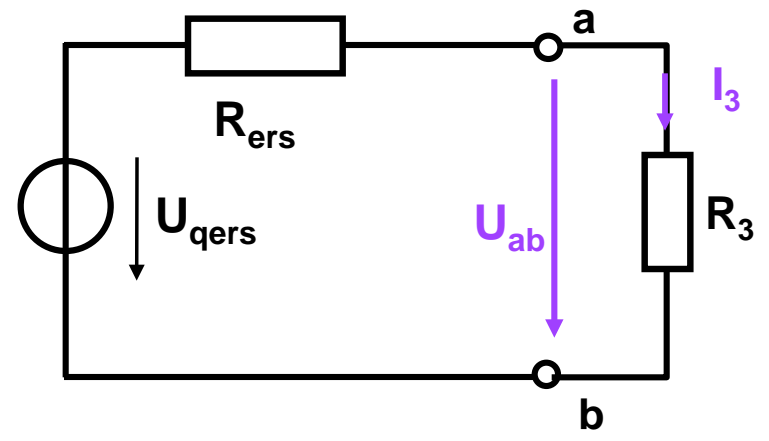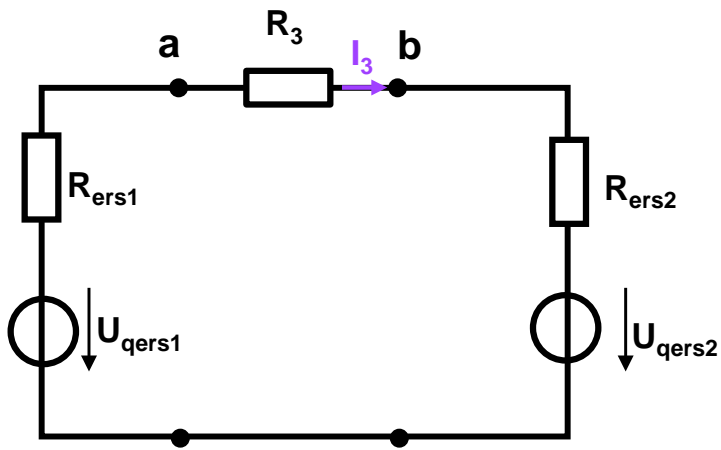
$$R_{ers1} = \frac{R_1 \cdot R_4}{R_1 + R_4} \quad R_{ers2} = \frac{R_2 \cdot R_5}{R_2 + R_5}$$



$$U_{qers} = U_{qers1} - U_{qers2} = \frac{U_{q1} \cdot R_4}{R_1 + R_4} - \frac{U_{q2} \cdot R_5}{R_2 + R_5}$$

$$R_{ers} = R_{ers1} + R_{ers2} = \frac{R_1 \cdot R_4}{R_1 + R_4} + \frac{R_2 \cdot R_5}{R_2 + R_5}$$

$$I_3 = \frac{U_{qers}}{R_{ers} + R_3}$$